

Student Names: Muhammet Ali Topcu
Student IDs: 2020400147
Group ID: 8
Session ID: 34

CMPE 240 2022 Experiment 2 Preliminary Work

Truth Table

#	i2	i1	i0	b
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Sum of Products (SOP)

$$b = (i2 * i1 * i0) + (i2 * i1' * i0) + (i2' * i1 * i0') + (i2 * i1 * i0')$$

Minimized SOP

$$\begin{aligned}
 b &= (i2 * i1 * i0) + (i2 * i1' * i0) + (i2 * i1 * i0') + (i2' * i1 * i0') && \text{Commutative} \\
 &= (i2 * i0) * (i1 + i1') + (i2 * i1 * i0') + (i2' * i1 * i0') && \text{Distributivity} \\
 &= (i2 * i0) * 1 + (i2 * i1 * i0') + (i2' * i1 * i0') && \text{Complement Element} \\
 &= (i2 * i0) + (i2 * i1 * i0') + (i2' * i1 * i0') && \text{Identity Element} \\
 &= (i2 * i0) + (i2 + i2') * (i1 * i0') && \text{Distributivity} \\
 &= (i2 * i0) + 1 * (i1 * i0') && \text{Complement Element} \\
 &= (i2 * i0) + (i1 * i0') && \text{Identity Element}
 \end{aligned}$$

Student Names: Muhammet Ali Topcu

Student IDs: 2020400147

Group ID: 8

Product of Sums (POS)

$$b = (i_2 + i_1 + i_0) * (i_2' + i_1 + i_0) * (i_2 + i_1' + i_0') * (i_2 + i_1 + i_0')$$

Minimized POS

$$\begin{aligned} b &= ((i_1 + i_0) + (i_2 * i_2')) * (i_2 + i_1' + i_0') * (i_2 + i_1 + i_0') && \text{Distributive} \\ &= ((i_1 + i_0) + 0) * (i_2 + i_1' + i_0') * (i_2 + i_1 + i_0') && \text{Complement} \\ &= (i_1 + i_0) * (i_2 + i_1' + i_0') * (i_2 + i_1 + i_0') && \text{Identity} \\ &= (i_1 + i_0) * (i_0' + (i_2 + i_1) * (i_2 + i_1')) && \text{Distributive} \\ &= (i_1 + i_0) * (i_0' + i_2 * (1 + i_1 + i_1')) && \text{Distributive} \\ &= (i_1 + i_0) * (i_0' + i_2 * 1) && \text{Complement} \\ &= (i_1 + i_0) * (i_0' + i_2) && \text{Complement} \end{aligned}$$

Circuit

